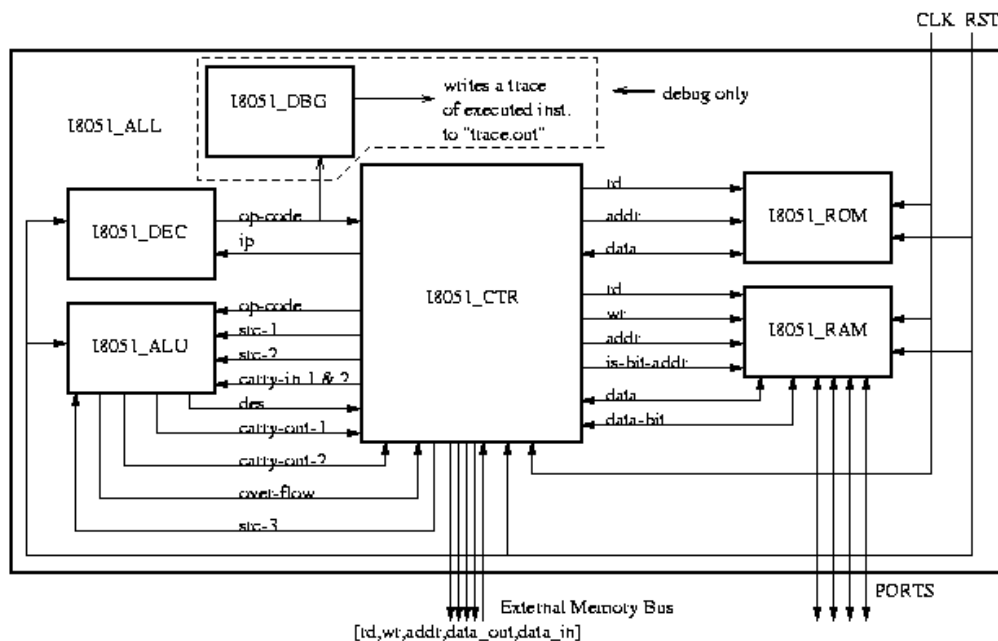


Projeto 2 de Sistemas Digitais 1


Unidade Lógico-Aritmética do Microcontrolador 8051

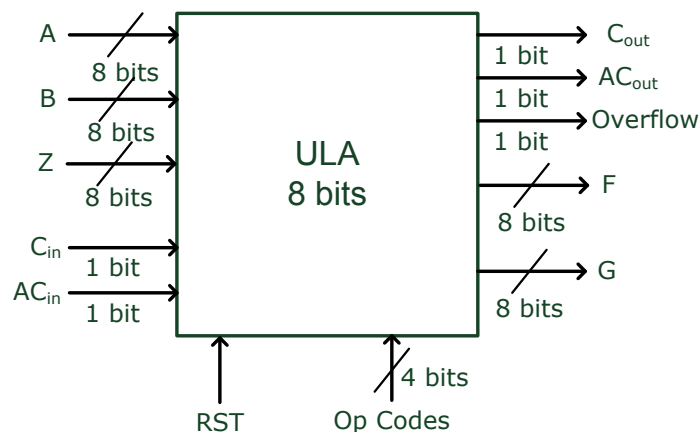I. PROJETO

O Intel MCS-51 (popularmente conhecido como 8051) é um microcontrolador de 8 bits que segue a arquitetura de Harvard projetado para ser utilizado em sistemas embarcados. Hoje em dia diversos outros fabricantes vendem chips com essa arquitetura, como a Atmel, a Maxim, a Texas Instruments e muitas outras. Embora ele tenha um baixo poder de processamento, O 8051 possui um conjunto de instruções complexo (CISC), o que significa que uma única instrução pode executar várias operações de baixo nível (como carregar da memória, realizar uma operação aritmética e gravar na memória). Embora este seja um sistema simples, este sistema de instruções é capaz de executar qualquer algoritmo. O diagrama de blocos deste microcontrolador pode ser visto na figura abaixo.



A ideia principal do projeto é implementar, em VHDL, a unidade lógico-aritmética (ULA) do 8051. A ULA é um circuito puramente combinacional, cuja interface é mostrada abaixo:



O circuito mostra uma unidade lógico-aritmética (ULA) com as seguintes entradas / saídas:

Nome	Tipo	Tamanho	Descrição
A	Entrada	8 bits	Primeiro Operando
B	Entrada	8 bits	Segundo Operando
Z	Entrada	8 bits	Terceiro Operando
Cin	Entrada	1 bit	Carry para o BIT 7
ACin	Entrada	1 bit	Carry para o BIT 4
RST	Entrada	1 bit	Reset
S	Entrada	4 bits	Seletores (opcodes)
F	Saída	8 bits	Saída Principal
G	Saída	8 bits	Saída Secundária
Cout	Saída	1 bit	Carry out para o BIT 7
ACout	Saída	1 bit	Carry out para o BIT 4
OV	Saída	1 bit	Overflow

II. DEFINIÇÃO DOS OPCODES

A ULA tem 4 bits de seleção e portanto pode realizar $2^4 = 16$ operações distintas. Note que nem todas as opções utilizam todas as saídas - caso um determinado opcode não utilize uma das saídas, esta saída deve ser assinalada como irrelevantes (don't cares, ou '-'). Além disso, quando a entrada RESET estiver ativa, todas as saídas devem ser assinaladas como don't care.

A. Opcode **0000** - None

Nenhuma ação (isto é, todas as saídas devem ser assinaladas como don't care).

B. Opcode **0001** - ADD

Operação de adição de 8 bits:

Saída	Descrição	Equação
F	Soma dos operandos	$A + B + Cin$
Cout	Carry out do BIT 7	
ACout	Carry out do BIT 4	
OV	Overflow (signed carry out)	

C. Opcode **0010** - SUB

Operação de subtração de 8 bits:

Saída	Descrição	Equação
F	Subtração dos operandos	$A - B - Cin$
Cout	Borrow out do BIT 7	
ACout	Borrow out do BIT 4	
OV	Overflow (signed borrow out)	

D. Opcode **0011** - MUL

Operação de multiplicação de 8 bits. A multiplicação é realizada entre os dois operandos de 8 bits (**A** e **B**) e a saída é colocada em **F** (8 bits menos significativos, LSB) e em **G** (8 bits mais significativos, MSB). A multiplicação é realizada *sem sinal*.

Saída	Descrição	Equação
F	LSB da Multiplicação dos operandos	$A \times B$
G	MSB da Multiplicação dos operandos	$A \times B$
OV	Overflow (se o resultado tem mais de 8 bits)	

E. Opcode **0100** - *DIV*

Operação de divisão de 8 bits. A divisão é realizada entre os dois operandos de 8 bits (**A** e **B**) e a saída é colocada em **F** (quociente) e em **G** (resto da divisão). Na tentativa de divisão por zero, a saída deverá ser irrelevante.

Saída	Descrição	Equação
F	Quociente da divisão	$A \div B$
G	Resto da divisão	$A \% B$
OV	Overflow (indica divisão por zero)	

F. Opcode **0101** - *DA*

A operação de Ajuste Decimal (Decimal Adjust) ajusta o conteúdo do operando para que ele corresponda a um número BCD (Binary Coded Decimal) após dois números BCD terem sido somados pela operação de adição. Um número BCD coloca cada dígito em um *nibble* (4 bits) do operando (e, portanto, o operando pode guardar 100 números, de 00 a 99). O carry do BIT 7 (**Cin**) funciona como o carry do segundo dígito enquanto o carry do BIT 3 (**ACin**) funciona como o carry do primeiro bit. Logo, se **ACin** estiver setado ou se o valor do *nibble* LSB for maior do que 0x09 (isto é, se o dígito das unidades for maior que 9), então 0x06 é somado ao operando (para passar este carry para o segundo dígito, das dezenas). Se **Cin** estiver setado, ou se 0x06 foi adicionado ao operando no primeiro passo, então 0x60 é adicionado ao operando. O bit de Carry out (**Cout**) é setado se o valor resultante for maior do que 0x99.

Saída	Descrição	Equação
F	Operador ajustado	A
Cout	Indica se o operador ajustado for maior que 0x99	

G. Opcode **0110** - *NOT*

Operação **not** bit a bit:

$$F = \overline{A}$$

H. Opcode **0111** - *AND*

Operação **and** bit a bit:

$$F = A \cdot B$$

I. Opcode **1000** - *XOR*

Operação **xor** bit a bit:

$$F = A \oplus B$$

J. Opcode **1001** - *OR*

Operação **or** bit a bit:

$$F = A + B$$

K. Opcode **1010** - *RL*

Operação de rotacionar à esquerda (rotate left).

$$F = [F_7 \ F_6 \ F_5 \ F_4 \ F_3 \ F_2 \ F_1 \ F_0] = [A_6 \ A_5 \ A_4 \ A_3 \ A_2 \ A_1 \ A_0 \ A_7]$$

L. Opcode 1011 - RLC

Operação de rotacionar à esquerda com carry (rotate left carry).

$$\mathbf{F} = [\mathbf{F}_7 \mathbf{F}_6 \mathbf{F}_5 \mathbf{F}_4 \mathbf{F}_3 \mathbf{F}_2 \mathbf{F}_1 \mathbf{F}_0] = [\mathbf{A}_6 \mathbf{A}_5 \mathbf{A}_4 \mathbf{A}_3 \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_0 \mathbf{Cin}]$$

$$\mathbf{Cout} = \mathbf{A}_7$$

M. Opcode 1100 - RR

Operação de rotacionar à direita (rotate right).

$$\mathbf{F} = [\mathbf{F}_7 \mathbf{F}_6 \mathbf{F}_5 \mathbf{F}_4 \mathbf{F}_3 \mathbf{F}_2 \mathbf{F}_1 \mathbf{F}_0] = [\mathbf{A}_0 \mathbf{A}_7 \mathbf{A}_6 \mathbf{A}_5 \mathbf{A}_4 \mathbf{A}_3 \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1]$$

N. Opcode 1101 - RRC

Operação de rotacionar à direita com carry (rotate right carry).

$$\mathbf{F} = [\mathbf{F}_7 \mathbf{F}_6 \mathbf{F}_5 \mathbf{F}_4 \mathbf{F}_3 \mathbf{F}_2 \mathbf{F}_1 \mathbf{F}_0] = [\mathbf{Cin} \mathbf{A}_7 \mathbf{A}_6 \mathbf{A}_5 \mathbf{A}_4 \mathbf{A}_3 \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1]$$

$$\mathbf{Cout} = \mathbf{A}_0$$

O. Opcode 1110 - PCSADD

Operação de adição de 16 bits. Realiza a soma do número de 16 bits formado por **B** (MSB) e **A** (LSB) com o número de 8 bits **Z**. O número **Z** é considerado como com sinal. A saída é colocada nos operandos **G** (MSB) e **F** (LSB). O carry out **não** é setado como parte dessa operação.

Saída	Descrição	Equação
$[\mathbf{GF}]$	Soma dos operandos	$[\mathbf{GF}] + bvZ$

P. Opcode 1111 - PCUADD

Operação de adição de 16 bits. Realiza a soma do número de 16 bits formado por **B** (MSB) e **A** (LSB) com o número de 8 bits **Z**. O número **Z** é considerado como sem sinal. A saída é colocada nos operandos **G** (MSB) e **F** (LSB).

Saída	Descrição	Equação
$[\mathbf{GF}]$	Soma dos operandos	$[\mathbf{GF}] + bvZ$

III. OBJETIVOS E RESTRIÇÕES

O projeto deve ser entregue em VHDL em um arquivo ZIP (zip, e não RAR!) com a matrícula do aluno.

No caso do código em VHDL, o circuito deve ser criado e simulado utilizando **apenas** a biblioteca IEEE.STD_LOGIC_1164, que inclui os tipos STD_LOGIC e STD_LOGIC_VECTOR (todos os barramentos devem ser declarados como vetores). **Não** podem ser utilizados os operadores relacionais e aritméticos (uma vez que eles se encontram em outra biblioteca).

Além disso, é **obrigatório** que a entidade tenha **exatamente** a formatação mostrada no Algoritmo 1 (incluindo os nomes das variáveis). Projetos com formatações diferentes **não** serão corrigidos!

Algoritmo 1 Entidade do Projeto

```
1: library IEEE;
2: use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3:
4: entity Projeto2 is
5:     port( RST   : in STD_LOGIC;
6:           S     : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
7:           A     : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
8:           B     : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
9:           Z     : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
10:          Cin    : in STD_LOGIC;
11:          ACin   : in STD_LOGIC;
12:          F      : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
13:          G      : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
14:          Cout   : out STD_LOGIC;
15:          ACout  : out STD_LOGIC;
16:          OV     : out STD_LOGIC);
17: end Projeto2;
```
